

Course: CS 223 Digital Design


Section: 6

Lab: 5

Name: Halil AVCI

Student ID: 22003476

Date: 26/11/2023

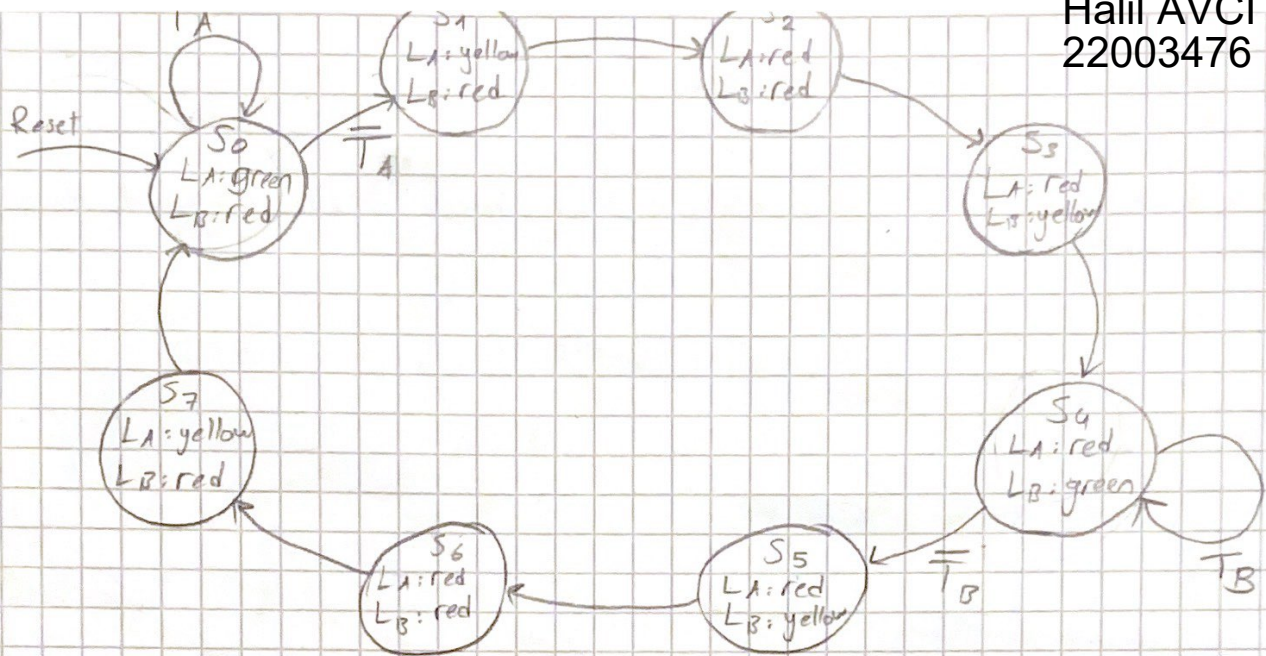

State Encodings

States	Encoding $S_2:0$
S0	000
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100
S5	101
S6	110
S7	111

Output Encodings

Outputs	Encoding $L_1:0$
green	00
yellow	01
red	10

*One flip flop would be enough.

State Transition Table

Current State			Inputs		Next State		
S_2	S_1	S_0	T_A	T_B	S'_2	S'_1	S'_0
0	0	0	0	X	0	0	1
0	0	0	1	X	0	0	0
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	X	0	1	1
0	1	1	X	X	1	0	0
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	0	X	1	1	0	0
1	0	1	X	X	1	1	0
1	1	0	X	X	1	1	1
1	1	1	X	X	0	0	0

$$S'_2 = S_2 \bar{S}_1 + S_2 \bar{S}_0 + \bar{S}_2 S_1 S_0$$

$$S'_1 = \bar{S}_1 S_0 + S_1 \bar{S}_0 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = S_1 \bar{S}_0 + \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

Output Table

Current State			Outputs			
S_2	S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0



$$L_{A1} = S_2 \bar{S}_1 + \bar{S}_2 S_1 + S_1 \bar{S}_0$$

$$L_{A0} = \bar{S}_2 \bar{S}_1 S_0 + S_2 S_1 S_0$$


$$L_{B1} = \bar{S}_2 \bar{S}_1 + S_2 S_1 + S_1 \bar{S}_0$$

$$L_{B0} = \bar{S}_2 S_1 S_0 + S_2 \bar{S}_1 S_0$$

Next State Logic

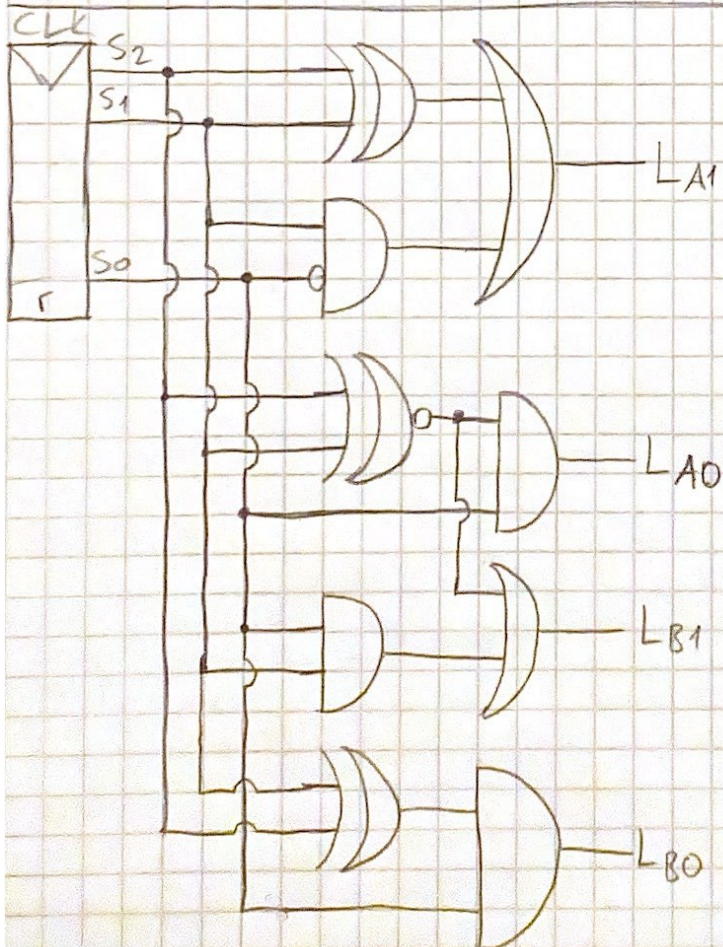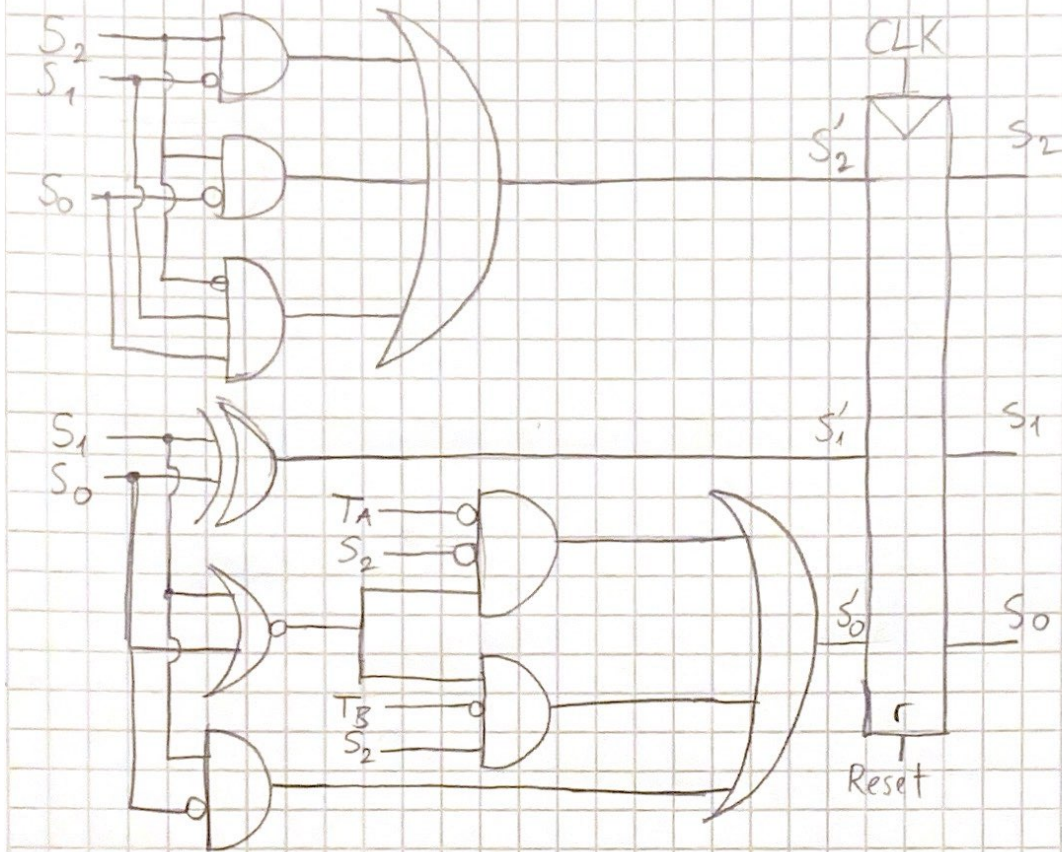

Output Logic

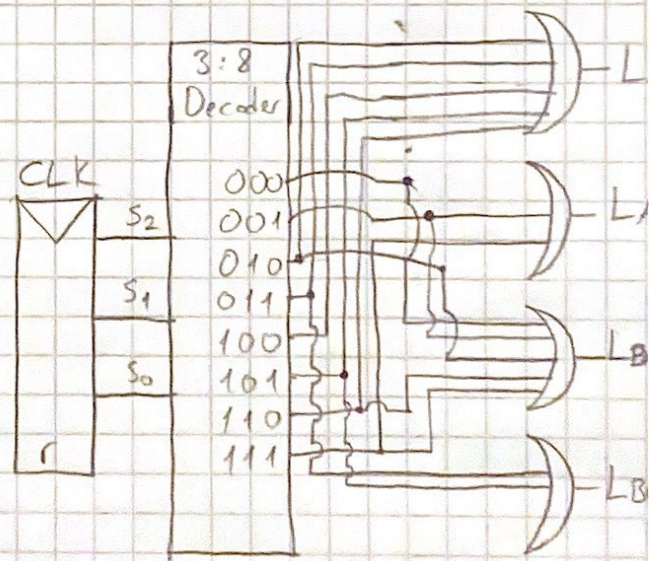

Output Logic with Decoder